

Answers to practical exercise of lecture - 2


① $i_c = 1 \text{ mA}$, $I_S = 5 \times 10^{-16} \text{ A}$, $V_T = 26 \text{ mV}$

$$i_c = I_S \exp \frac{V_{BE}}{V_T}$$

$$V_{BE} = 5 \times 778 \text{ mV} = 3.89 \text{ V}$$

$$i_b = \frac{i_c}{\beta} = \frac{1 \text{ mA}}{50} = 20 \mu\text{A}$$

② simple model:

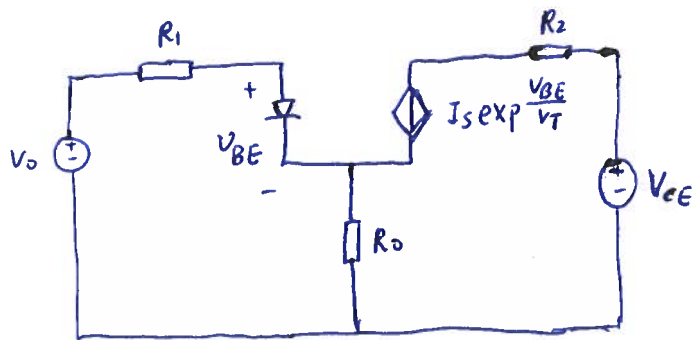

③ $V_0 = 5 \text{ V}$, $R_0 = 100 \Omega$, $V_{CE} = 12 \text{ V}$, $R_1 = 200 \Omega$, $R_2 = 100 \Omega$, $\beta = 50$, $I_S = 5 \times 10^{-16} \text{ A}$

$$V_0 = R_1 \cdot i_B + V_{BE} + R_0 \cdot i_E = R_1 \cdot i_B + V_T \cdot \ln \frac{i_c}{I_S} + R_0 \cdot i_E$$

$$= R_1 \cdot \frac{i_c}{\beta} + V_T \cdot \ln \frac{i_c}{I_S} + R_0 \cdot i_c$$